

2023-2024 学年第 1 学期 数字逻辑作业

学院： 计算机科学与通信工程学院


班级： 计算机 2305

学号： 3230608014

姓名： 刘昊

章节名称： 第六章 集成电路的逻辑设计与编程逻辑器件

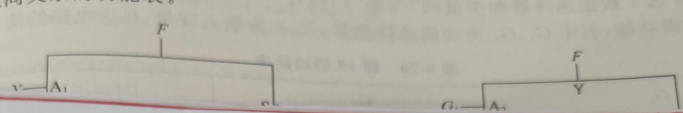能。 X, Z 是输入信号。试写出电路的输出表达式, 列出电路在 G_1, G_0 的控制下, 输入 X, Z 和输出 Y 之间关系的功能表。



6.5

4. 逻辑功能: 判断 X_2, X_1 与 Z_2, Z_1 是否一致.

6. $\frac{1}{2}D=0$, 为 D_1, D_2, D_4, D_7 的四路选择器.
 $\frac{1}{2}D=1$, 为 D_0, D_3, D_5, D_6 的四路选择器.

7. $F_1 = A \oplus B \oplus C$, $F_2 = \bar{A}C + \bar{A}B + BC$
作全减器功能